


# Do-It-Yourself CPU

## 4. Prozessor


mail@AndreBetz.de

In diesem letzten Kapitel werden nun alle bisher dargestellten Bausteine zu einem Prozessor zusammengefügt. Da die Anwendung Logisim Probleme hat die höheren Bausteine, die auf NAND Gattern beruhen zu simulieren, steige ich auf die internen Bausteine. Allerdings zeige ich, wie diese Bausteine intern aufgebaut sind.

## 1. J-K FlipFlop mit RS und Enable

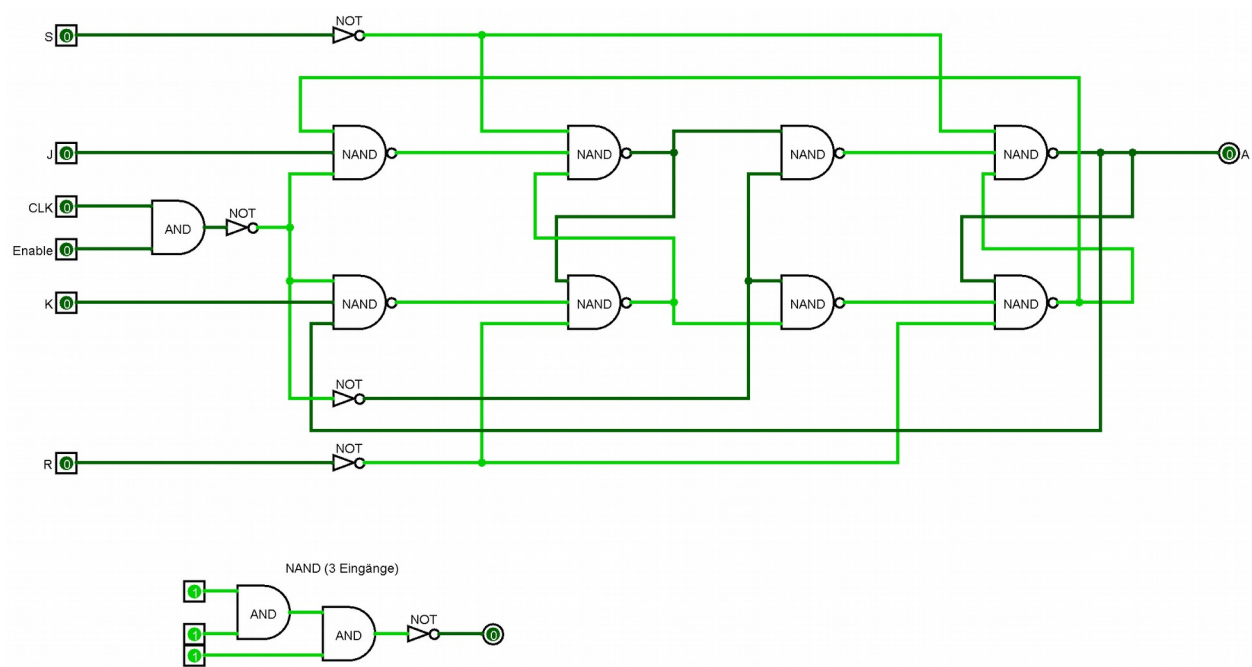


 Das J-K FlipFlop bekommt noch eine Enable Leitung hinzu, die den Takt ein- bzw. ausschaltet. Im Bild ist noch einmal zur Verdeutlichung, wie ein 3-fach NAND Gatter aufgebaut ist.




In Logisim gibt es ein eingebautes J-K FlipFlop mit der gleichen Funktionalität.


## 2. Register 8Bit

 

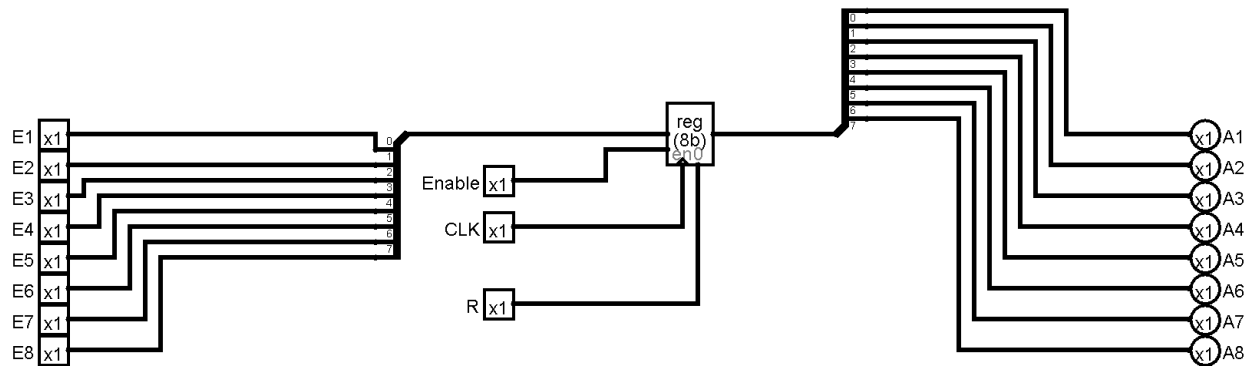
Ein Register, das 8Bit speichern kann ist in Logisim auch enthalten. Der interne Aufbau ist oben dargestellt.




### 3. Addierer 8Bit

 


 Oben ist die Funktionsweise eines 8Bit Addierers dargestellt. Die einzelnen Volladdierer bestehen wiederum aus zwei Halbaddierern.



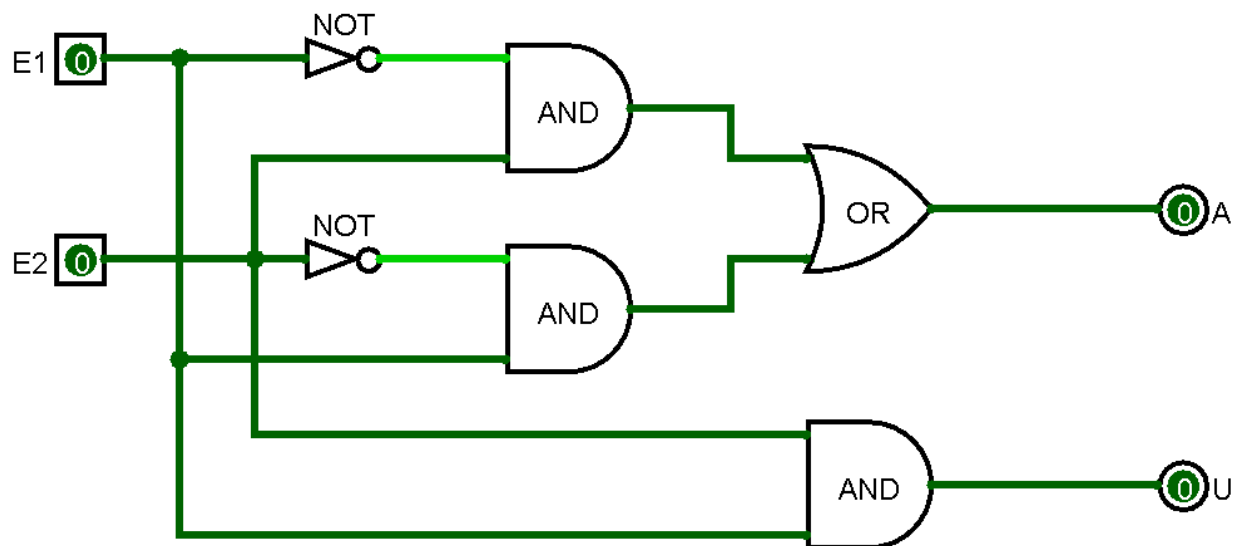Und ein Halbaddierer ist wie folgt aufgebaut.




 

In Logisim ist ebenso ein 16Bit Addierer integriert




#### 4. Program Counter

 


Der ProgramCounter (PC) beinhaltet die Adresse für den Speicher. Dieser wird nach jedem Schritt um eins hoch gezählt. Der PC kann auch direkt mit einer Adresse geladen werden für Sprünge. Dazu wird PC select auf eins gesetzt. Das Register wird nur geladen, wenn PC load auf eins ist.
 
## 5. ALU


Die ALU ist die Einheit, die die Daten logisch bzw arithmetisch verknüpft. Für eine universelle CPU reichen vier arithmetische Befehle vollkommen aus. Mit AND, OR, ADD, SUB können alle mathematischen Operationen abgebildet werden.



 
Über X und Y kommen die 8 Bit Werte in die ALU hinein. Alle vier Operationen werden gleichzeitig ausgeführt. Allerdings wird nur das Ergebnis an A ausgegeben, dass über die Multiplexer (MUX) mit OP Select eingestellt worden ist.



 Die binäre Subtraktion kann auf eine binäre Addition zurückgeführt werden. Lediglich die Eingabe des abzuziehenden Operanden muss negiert und das eingehende Übertragsbit auf eins gesetzt werden, wie oben dargestellt.



 Bei der 8Bit Negierung wird jedes einzelne Bit invertiert.



Beim 8Bit AND Gatter wird jede Datenleitung von X und Y verundet und an A ausgegeben. Das gleiche gilt für die 8Bit OR Funktion

